

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

“Введение в проектирование цифровых интегральных схем”

по дисциплине “Функциональная схемотехника”

Выполнили:

Студенты группы Р3334

Баянов Р. Д.

Кузнецов Д. А.

Вариант: 9

Преподаватель:

Васильев С. Е.

Санкт-Петербург

2024 г.

Содержание

Цели работы	3
Задание	4
Часть 1	5
Схема разработанного вентиля	5
Символ вентиля и схема тестирования	6
Результат измерения задержки распространения сигнала через вентиль	8
Максимальная частота работы вентиля	9
Схема разработанного БОЭ	10
Символ разработанного БОЭ и схема тестирования	11
Временная диаграмма процесса тестирования БОЭ	12
Результат измерения задержки распространения сигнала через БОЭ	13
Максимальная частота работы БОЭ	14
Часть 2	15
Код разработанного модуля БОЭ	15
Код разработанного тестового окружения БОЭ	16
Временная диаграмма процесса тестирования БОЭ	17
Выводы по работе	18

Цели работы

1. Получить базовые знания о принципах построения цифровых интегральных схем с использованием технологии КМОП.
2. Познакомиться с технологией SPICE-моделирования схем на транзисторах.
3. Получить навыки описания схем базовых операционных элементов (БОЭ) комбинационного типа на вентиляном уровне с использованием языка описания аппаратуры Verilog HDL.

Задание


Вариант: 9

Логический базис: NOR

БОЭ: Мультиплексор «4 в 1»

Часть 1

Схема разработанного вентиля

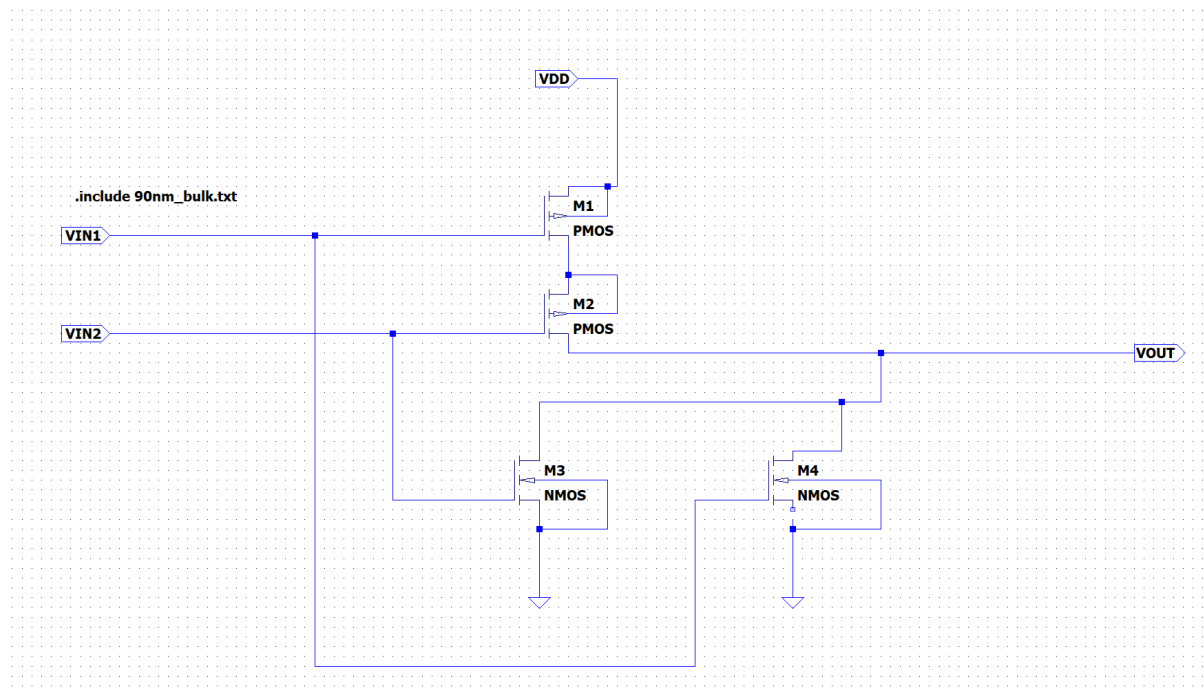

Символ вентиля и схема тестирования

Схема вентиля:



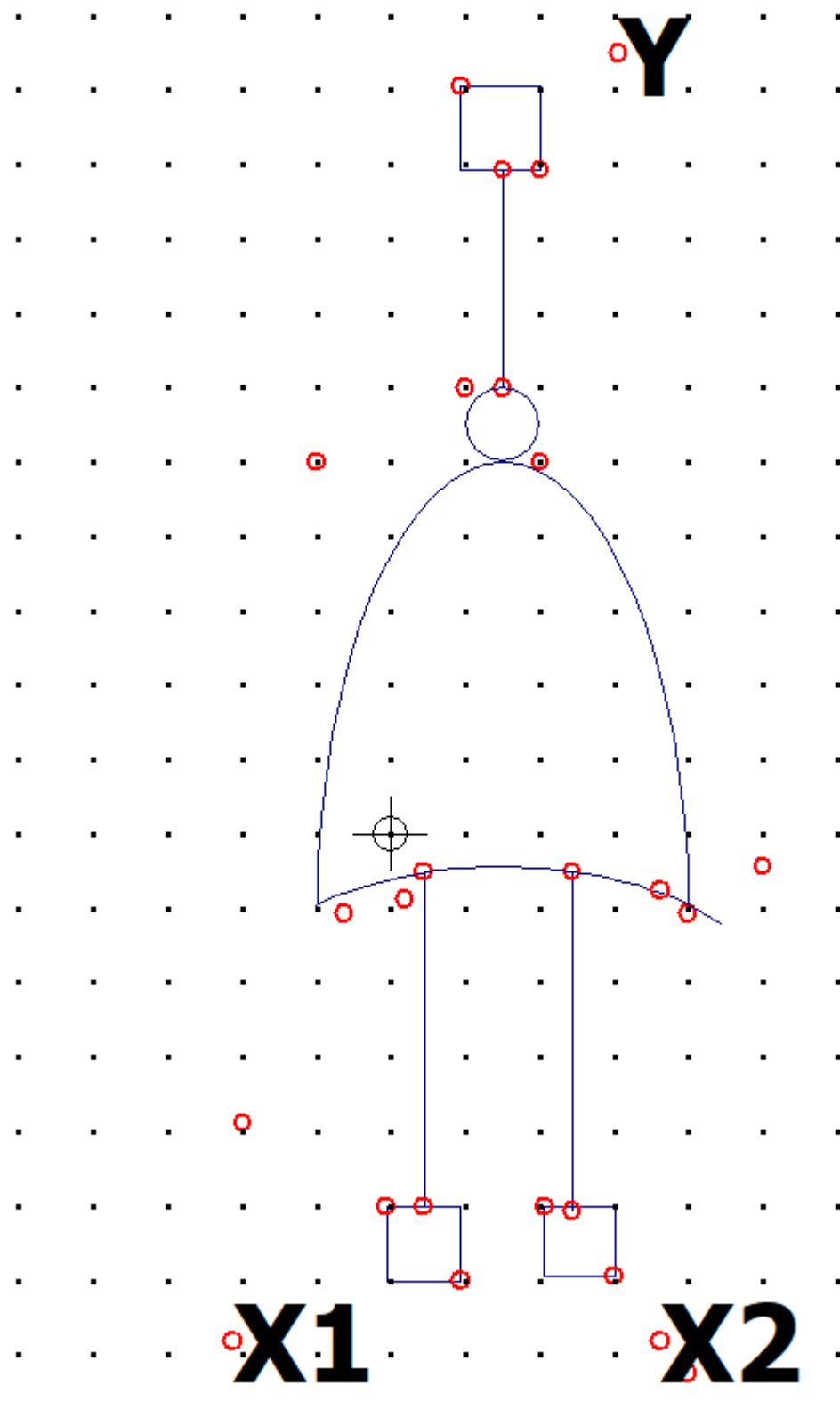


Схема тестирования:

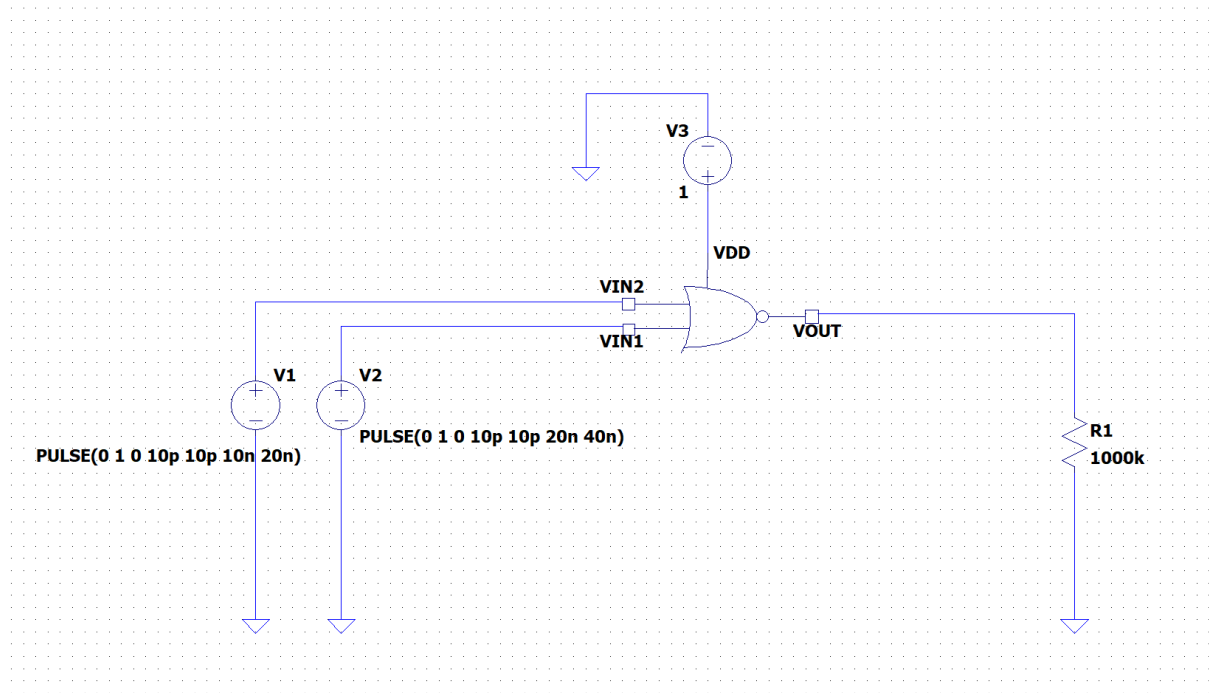

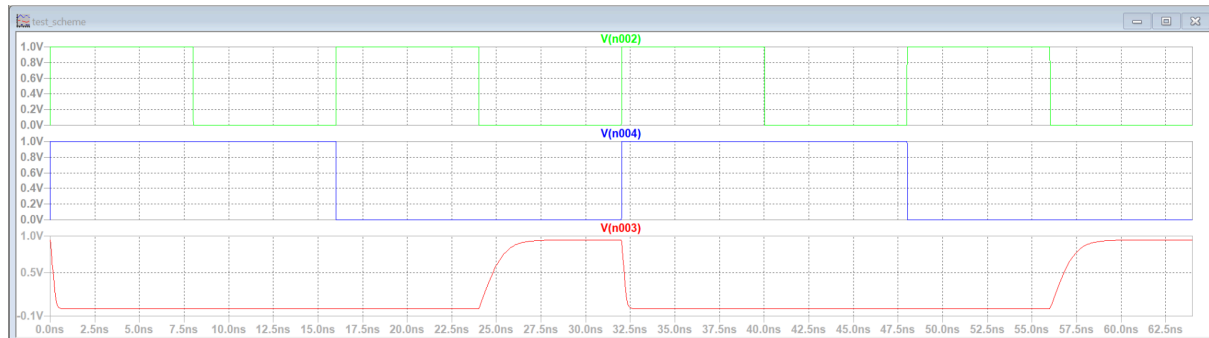Результат измерения задержки распространения сигнала через клапан



Как мы можем заметить из временной диаграммы выше, спроектированный нами клапан NOR, работает корректно (при входных 0 и 0 мы получаем 1, а во всех остальных случаях получаем 0).

Теперь рассчитаем задержку распространения сигнала через клапан. Задержка напрямую зависит от конденсатор и от напряжения на выходе клапана (то есть на нагрузке), также зависит от внутренних ёмкостей транзисторов в клапане.

Заметим из графика, что задержка на возрастании напряжения равна:

$$27.464 - 24.012 = 3.452 \text{ нс}$$

А задержка на убывании равна:

$$32.518 - 31.984 = 0.534 \text{ нс}$$

Дальше рассчитаем частоту работы клапана.

Максимальная частота работы вентиля

Посчитав период суммы задержек на возрастании и убывании с помощью формулы $f = 1/T$, мы сможем определить максимальную частоту.

$$T = 3.452 + 0.534 = 3.986 \text{ нс}$$

$$f = 1/3.986 = 0.25 \text{ нГц}$$

Схема разработанного БОЭ

Для разработки БОЭ нам необходимо разработать вспомогательный вентиль - NOT. Реализуем его через уже разработанный вентиль NOR. Символ NOT по ANSI:



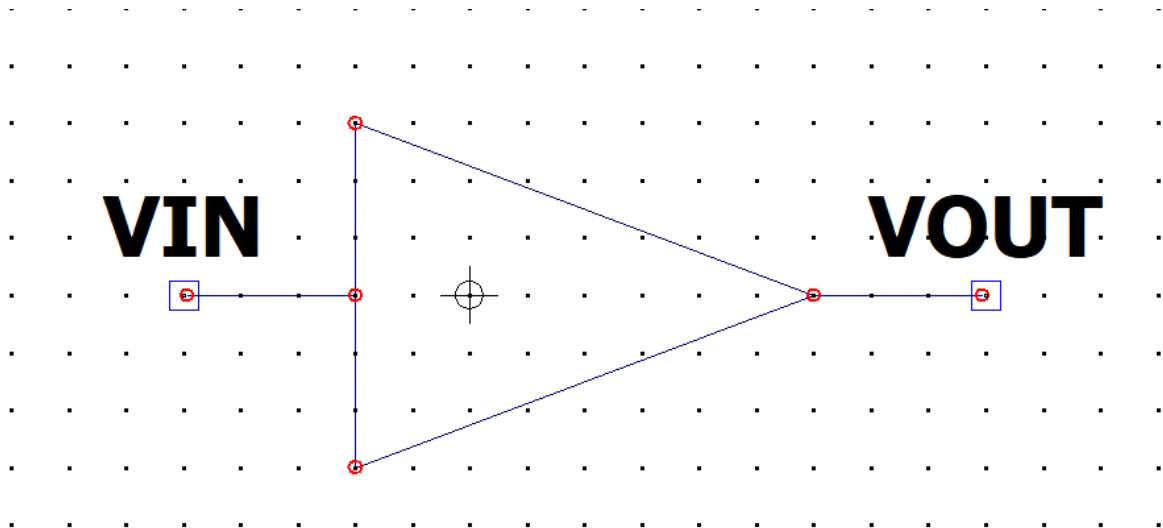


Схема реализации NOT:

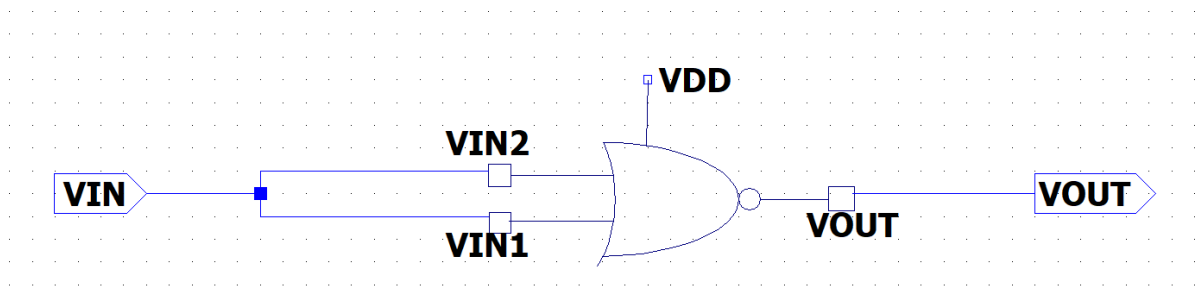


Известно, что мультиплексор 4 в 1 - это вентиль для выбора по двум управляющим сигналам один из входных каналов. Следовательно, данный БОЭ включается в себя 6 входов (2 управляющих и 4 основных) и 1 выход. Для того, чтобы реализовать мультиплексор нужен будет ещё один вспомогательный вентиль, а именно дешифратор управляющих сигналов. Символ дешифратора по ANSI:

S2

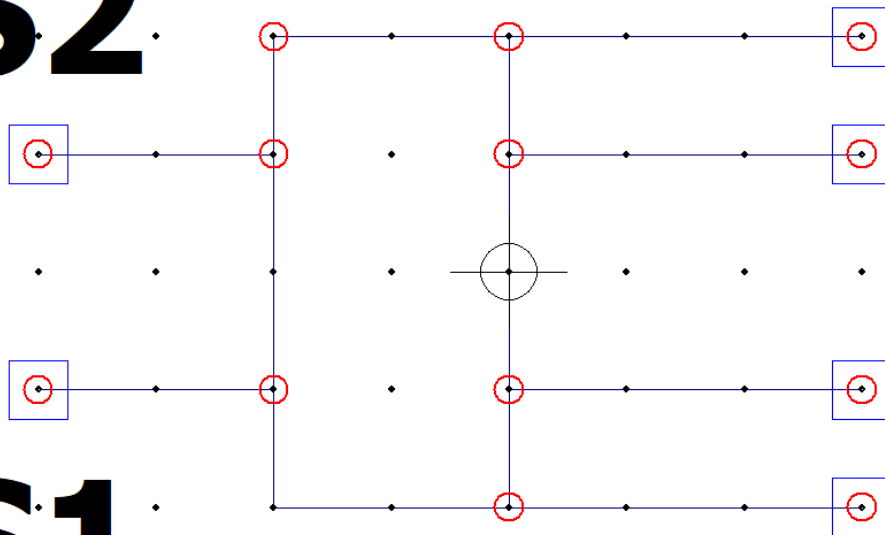

S1

Схема, разработанного дешифратора:

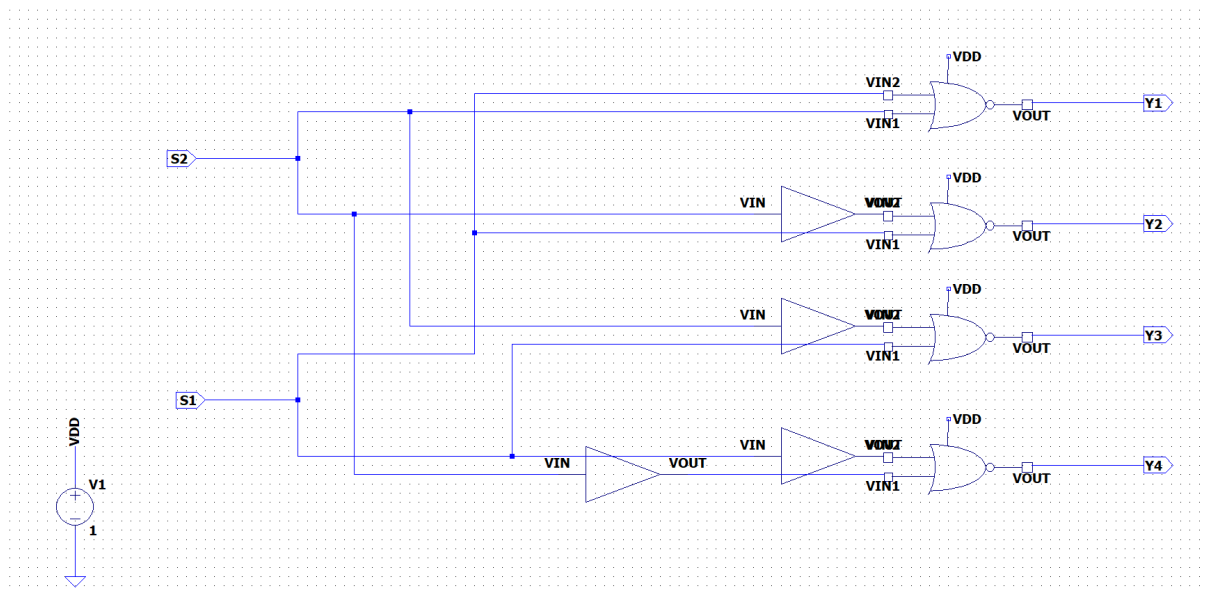

Также разработаем вспомогательные вентили AND для двух операндов и OR для 4 операндов.

Символ AND для двух операндов по ANSI:


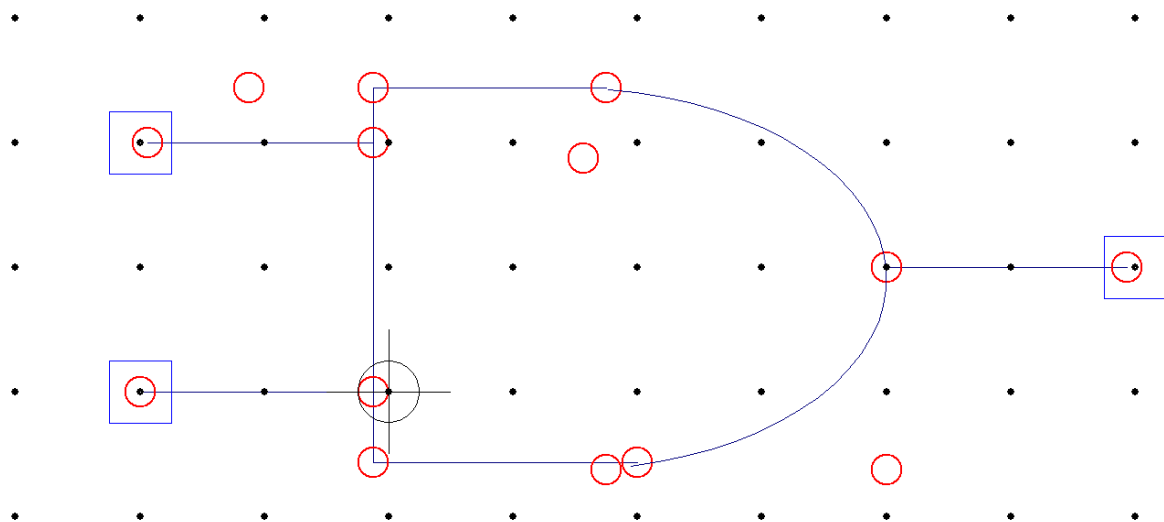


Схема AND:

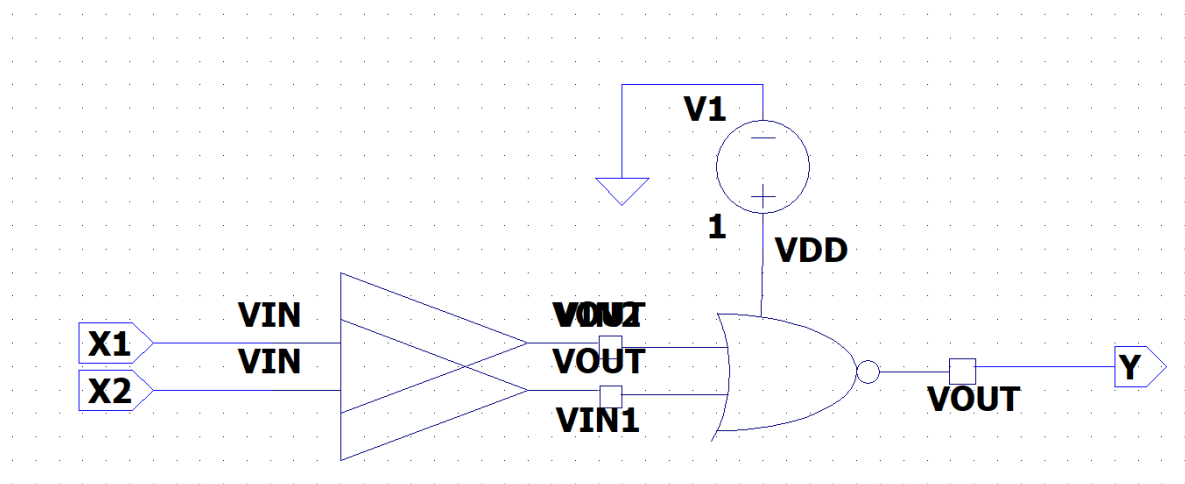

Символ OR для 4 операндов по ANSI:



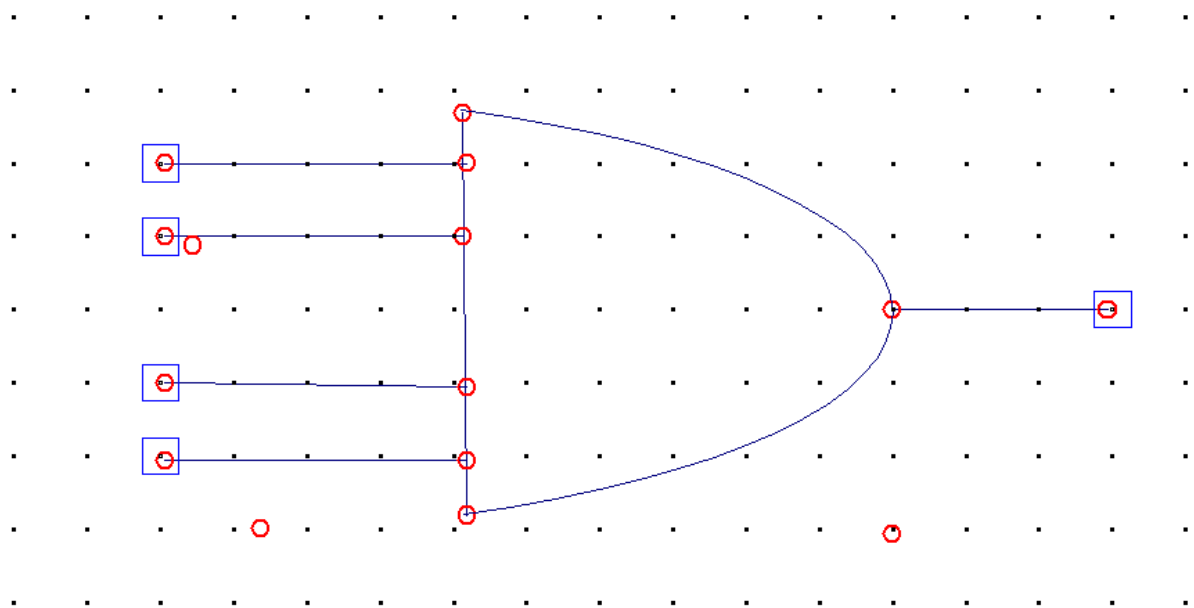


Схема OR для 4 операндов:

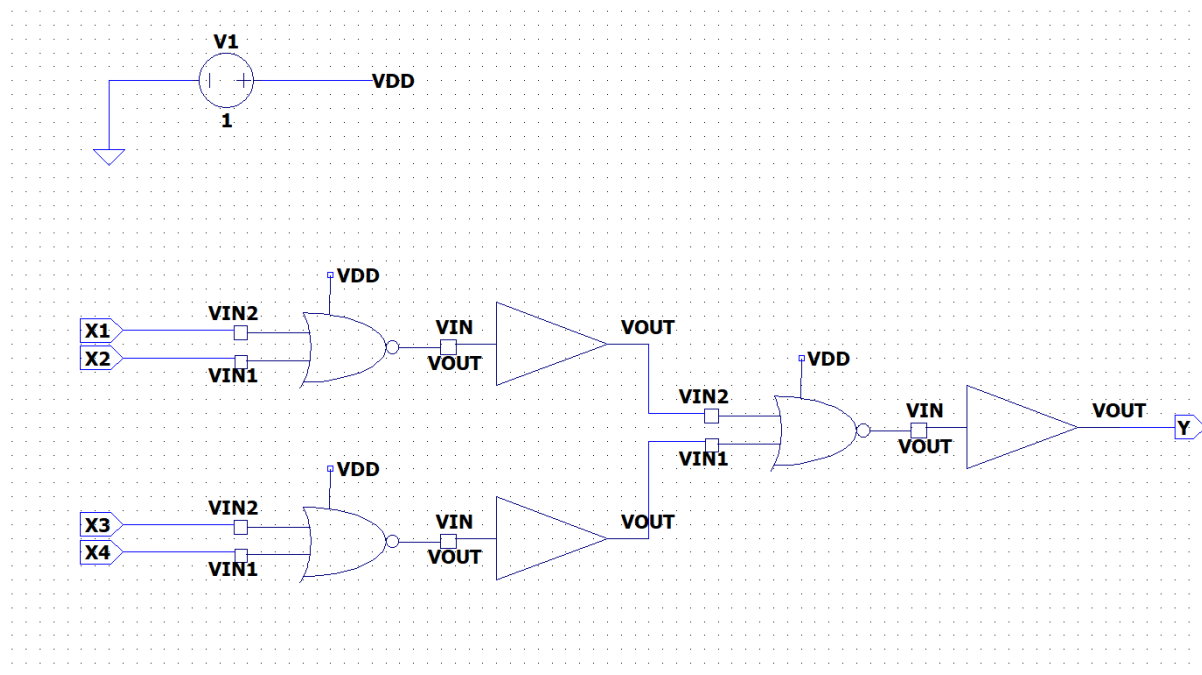

Схема, разработанного БОЭ:

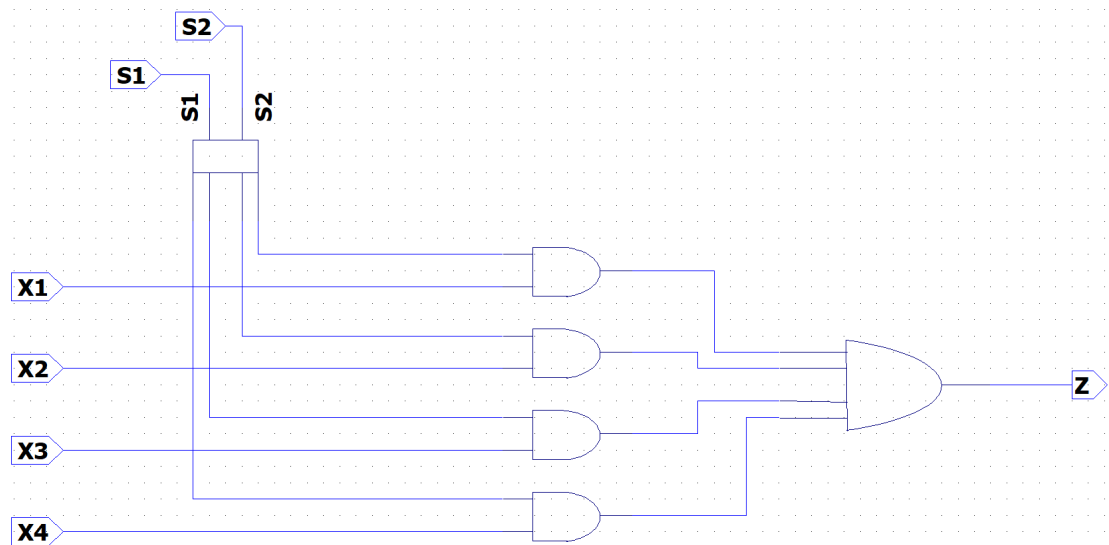

Символ разработанного БОЭ и схема тестирования

Символ разработанного БОЭ:


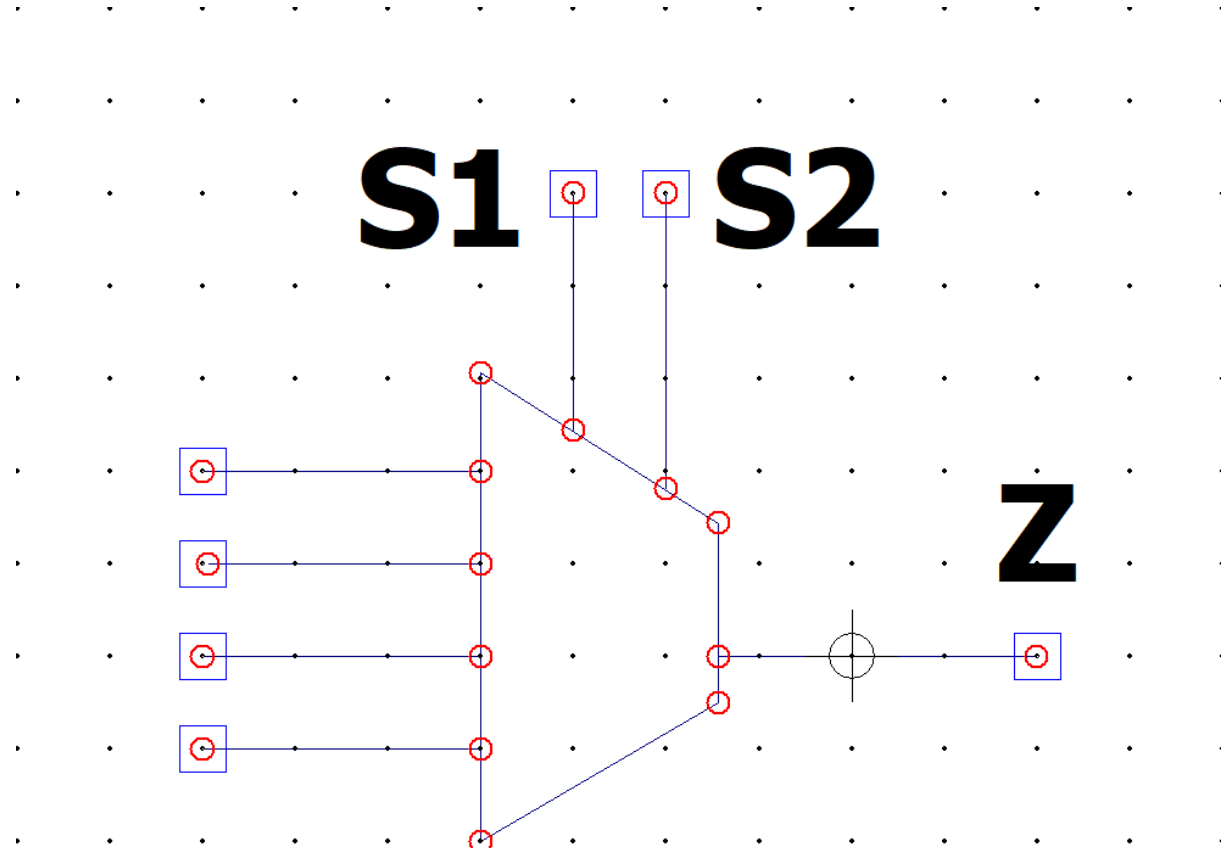



Схема тестирования разработанного БОЭ:

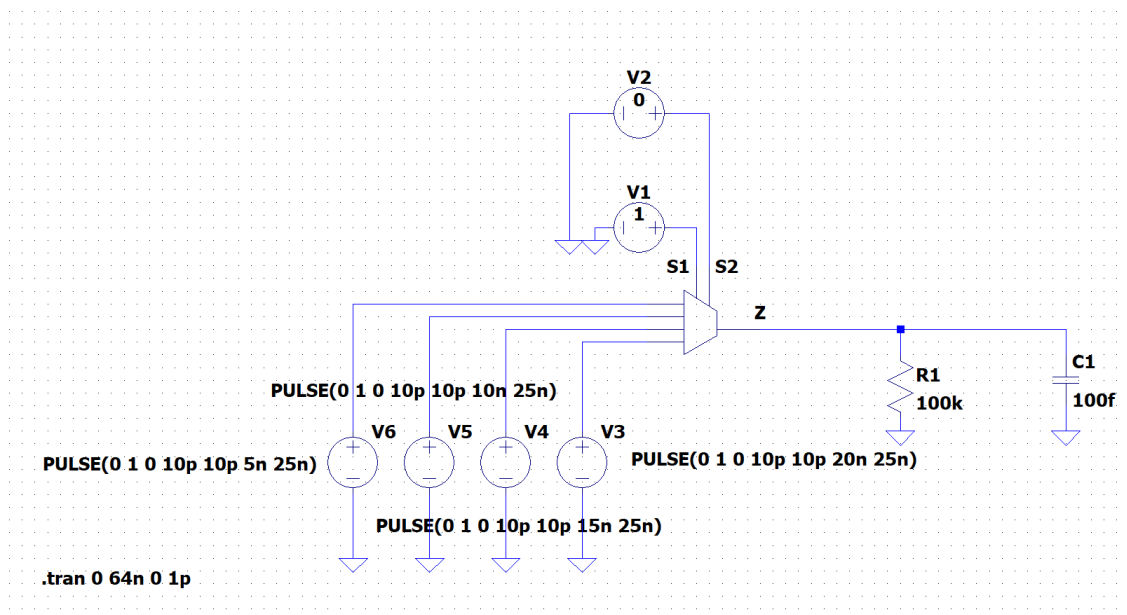

Временная диаграмма процесса тестирования БОЭ


Кодирование каждого сигнала такое, что при управляющих битах 00 пропускается только первый сигнал, при 10 - второй, при 01 - третий, а при 11 - четвёртый.

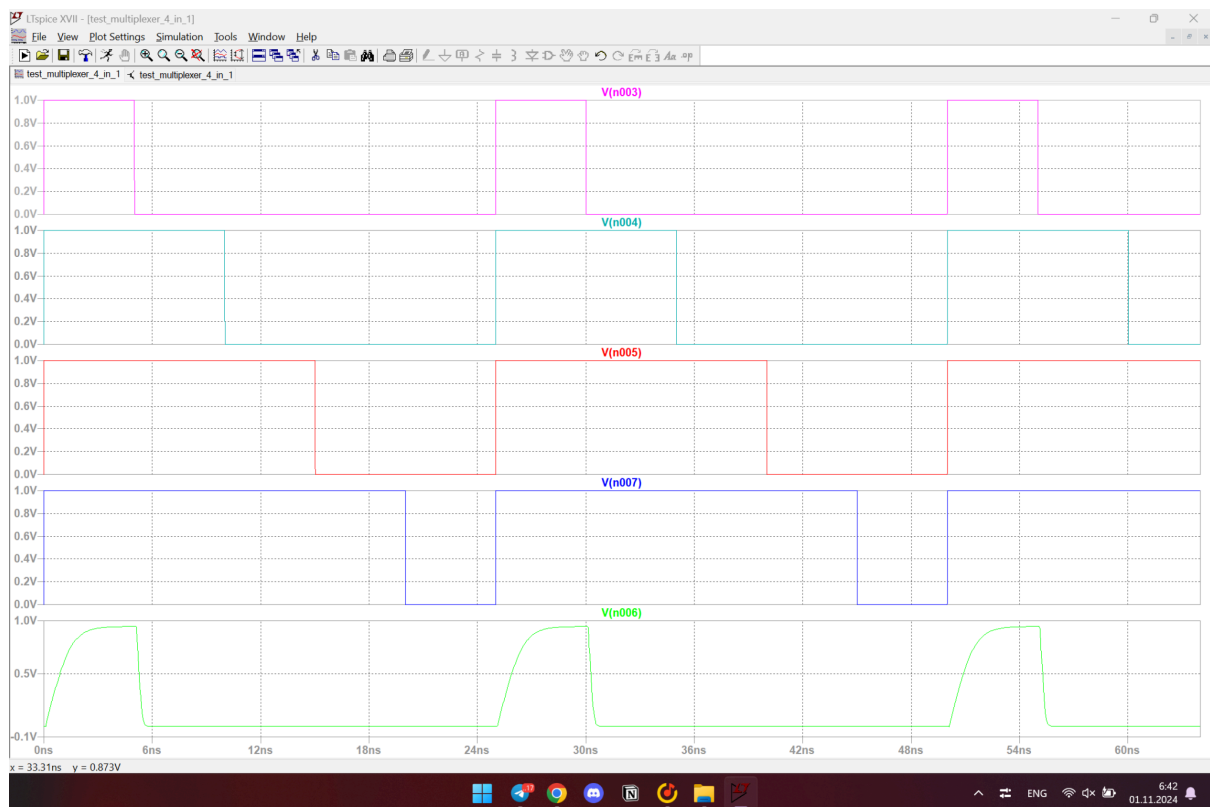Рассмотрим временную диаграмму при 00, то есть при передаче только первого сигнала:




Заметим, что выходной сигнал меняется только в соответствии с изменением сигнала номер 1. Другие сигналы не меняют выходной сигнал.

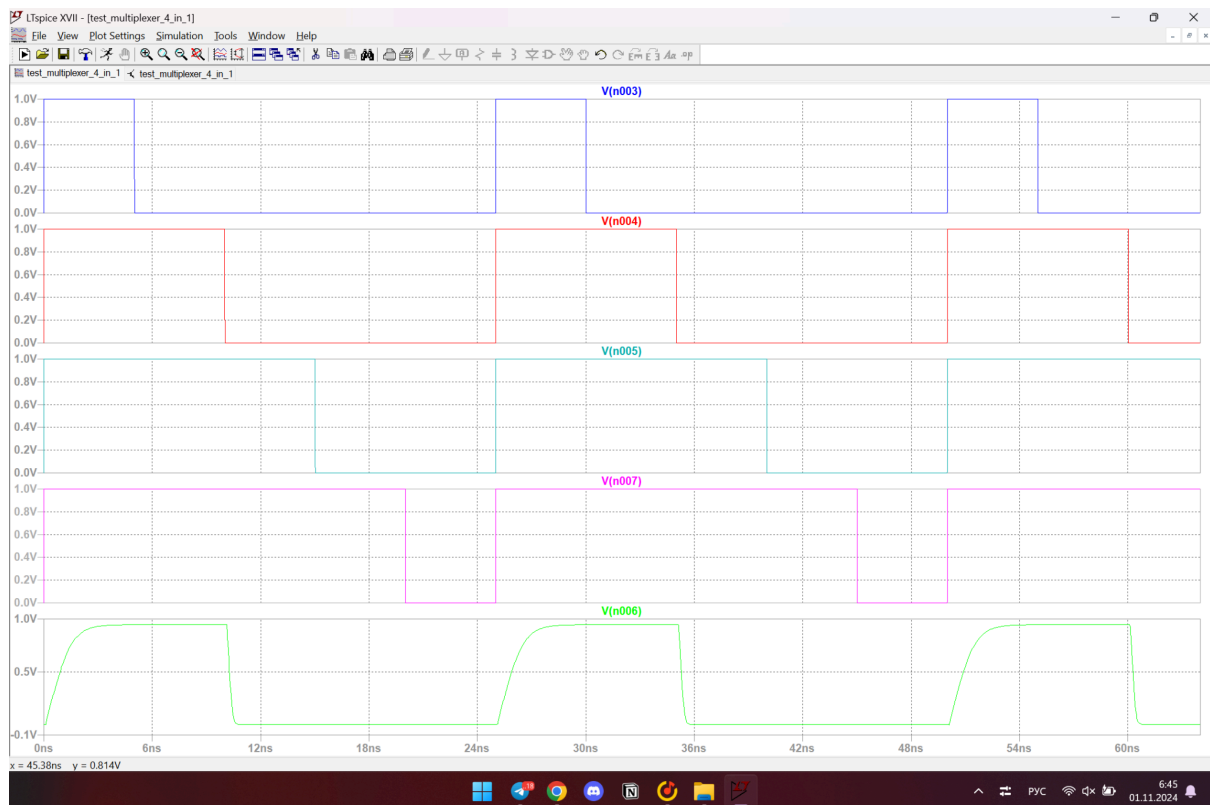Временная диаграмма с управляющими сигналами 10, то есть при передаче только второго сигнала:




Заметим, что выходной сигнал меняется теперь уже только в соответствии со вторым сигналом.

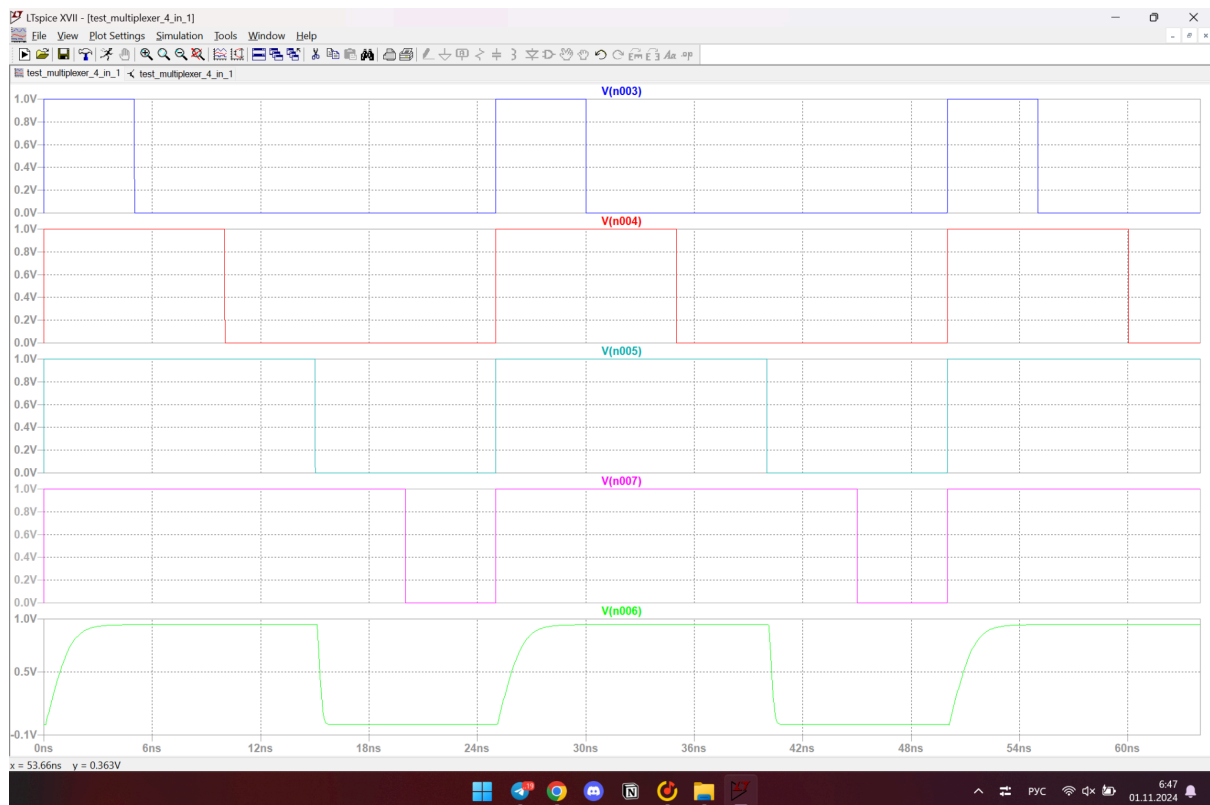Временная диаграмма с управляющими сигналами 01, то есть при передаче только третьего сигнала:



Наблюдаем те же самые выводы, но только уже для третьего сигнала.

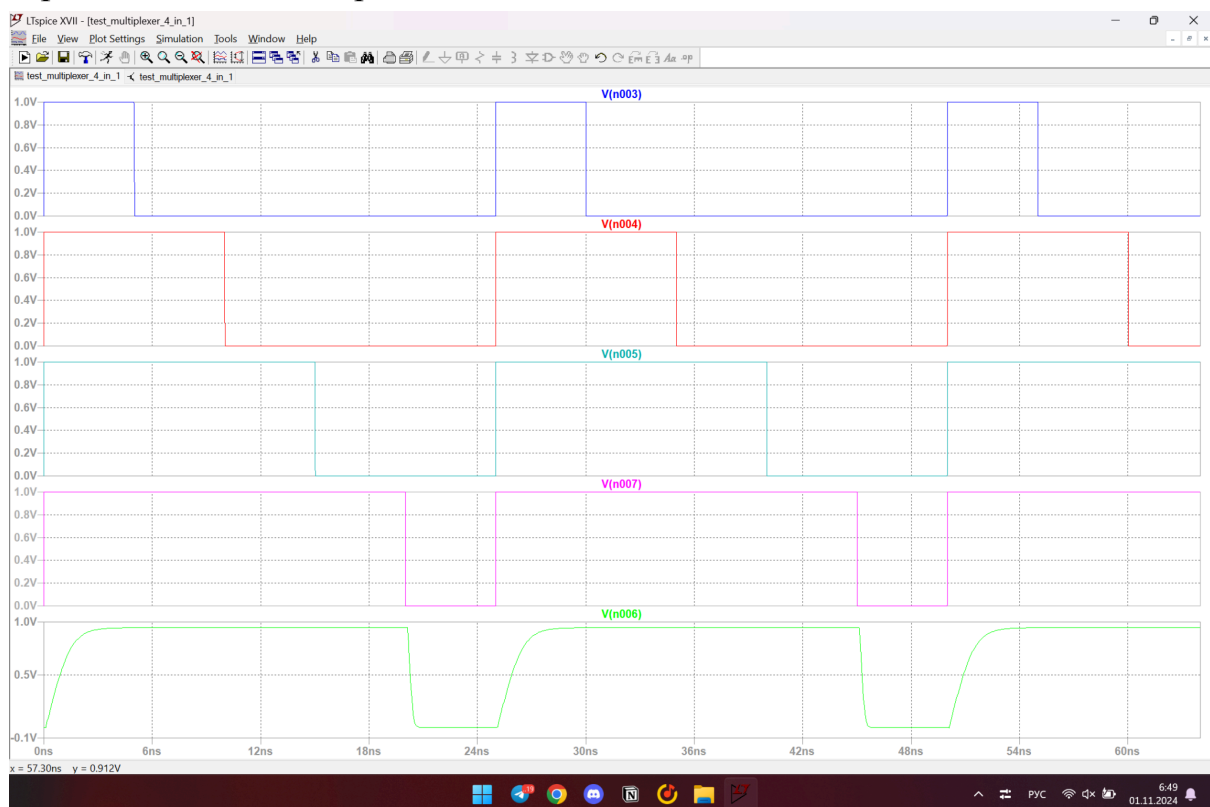Временная диаграмма с управляющими сигналами 11, то есть при передаче только четвёртого сигнала:



Результаты для 4 сигнала представлены выше на картинке.

Результат измерения задержки распространения сигнала через БОЭ

Теперь измерим задержку распространения сигнала через БОЭ по такому же принципу, как делали и для вентиля NOR.

Посчитаем задержку возрастания и убывания только для одного сигнала и умножим её на 4, так как сигнала 4.

$$28.8 - 25.1 = 3.7 \text{ нс}$$

$$20.77 - 20.13 = 0.64 \text{ нс}$$

$(3.7 + 0.64) \cdot 4 = 21.7 \text{ нс}$ - общая задержка распространения сигнала через БОЭ.

Максимальная частота работы БОЭ

Часть 2

Код разработанного модуля БОЭ

Код разработанного тестового окружения БОЭ

Временная диаграмма процесса тестирования БОЭ

Выводы по работе

